به نام خدا

درس: طراحی سیستم های دیجیتال

نيمسال تحصيلي دوم 9900

مدرس: بهاروند

7400/02 ساعت 55:٢٣	موعد تحويل: 20/2	تمرین شماره: 4				
98170668	شماره	سارا آذرنوش	نام و نام			
	دانشجویی:		خانوادگی:			

راه حل در همین فایل ارائه شود.

تمرين

فایل به PDF تبدیل و در سایت بارگذاری شود.

یک مدار LFSR با مشخصات زیر طراحی کنید:

- 1) شیفت رجیستر به صورت پارامتری طراحی شود. یعنی تعداد بیتهای آن توسط پارامتری در ابتدای ماجول تعریف شود.
 - 2) شیفت به سمت راست صورت می گیرد.
 - 3) بیت کم ارزش آن دارای اندیس 1 و بیت پر ارزش آن دارای ارزش n است که n تعداد بیتهای شیفت رجیستر است.
- 4) با استفاده از generate کد را به نحوی بنویسید که بتواند دو چند جمله ای زیر را بسته به مقدار n پیاده سازی نماید. A مقدار n نمایانگر نوع و تعداد بیتهای LFSR است.


$$x^8 + x^6 + x^5 + x^1 + 1$$

$$x^{17} + x^3 + 1$$

 - 5) برای LFSR یک ریست آسنکرون به صورت active low در نظر بگیرید.
 - 6) پرپود کلاک را 10 در نظر بگیرید و کلاک active high است.
- testbench مقدار اولیه LFSR با استفاده سیگنال load_seed وبه صورت تصادفی (random) بارگذاری شود.
- 8) در testbench مقادیر محتوای LFSR را پس از بارگذاری مقدار seed و شروع به کار مدار، چاپ کنید. خروجی تقریباً شبیه شکل زیر مد نظر است. خروجی یک بیتی LFSR در این تمرین، همان بیت کم ارزش (سمت راست) است.

```
LFSR WIDTH = 17
   The current module name is = lfsr_test
    Clock period is: 10 in the mentioned time unit
    Clock frequency is: 100 MHz
    Simulation started...
         0.0000 ns: feedback = 0,
                                  lfsr_reg = 0000000000000000 , lfsr_out = 0,
                    feedback = 0,
        35.0000 ns:
                                   lfsr_reg = 00000000000000000 , lfsr_out = 0,
        55.0000 ns:
                    feedback = 1,
                                   lfsr_reg = 1000000000000000 , lfsr_out = 0,
        65.0000 ns:
                     feedback = 1,
                                   lfsr reg = 11000000000000000 , lfsr out = 0,
                    feedback = 0, lfsr_reg = 0110000000000000 , lfsr_out = 0,
        75.0000 ns:
        85.0000 ns:
                     feedback = 0,
                                   lfsr_reg = 0011000000000000 , lfsr_out = 0,
                    feedback = 1, lfsr_reg = 1001100000000000 , lfsr_out = 0,
        95.0000 ns:
       105.0000 ns:
                     feedback = 1.
                                   lfsr reg = 11001100000000000 , lfsr out = 0,
   @ 115.0000 ns: feedback = 1, lfsr_reg = 11100110000000000 , lfsr_out = 0,
20
                     feedback = 0,
                                   lfsr_reg = 01110011000000000 , lfsr_out = 0,
   @ 125.0000 ns:
   @ 135.0000 ns: feedback = 0, lfsr_reg = 00111001100000000 , lfsr_out = 0,
                    feedback = 1,
   @ 145.0000 ns:
                                   lfsr_reg = 10011100110000000 ,
                                                                  lfsr_out = 0,
                     feedback = 0, lfsr_reg = 01001110011000000 , lfsr_out = 0,
   @ 155.0000 ns:
24
   @ 165.0000 ns:
                    feedback = 0, lfsr_reg = 00100111001100000 , lfsr_out = 0,
      175.0000 ns:
                     feedback = 0, lfsr_reg = 00010011100110000 , lfsr_out = 0,
   @ 185.0000 ns:
                    feedback = 0, lfsr_reg = 00001001110011000 , lfsr_out = 0,
                     feedback = 1,
       195.0000 ns:
                                   lfsr_reg = 00000100111001100 , lfsr_out = 0,
                     feedback = 0, lfsr reg = 10000010011100110 , lfsr out = 0,
      205.0000 ns:
                                   lfsr reg = 01000001001110011 , lfsr_out = 1,
       215.0000 ns:
                     feedback = 0,
      225.0000 ns:
                    feedback = 1, lfsr_reg = 10100000100111001 , lfsr_out = 1,
                     feedback = 1,
                                   lfsr reg = 01010000010011100 , lfsr out = 0,
       235.0000 ns:
32
       245.0000 ns:
                     feedback = 0, lfsr_reg = 10101000001001110 , lfsr_out = 0,
                     feedback = 1,
                                   lfsr_reg = 01010100000100111 ,
                                                                  lfsr_out = 1,
33
       255.0000 ns:
       265.0000 ns:
                     feedback = 0,
                                    lfsr_reg = 00101010000010011 ,
                                                                  lfsr out = 1,
                    feedback = 1,
       275.0000 ns:
                                   lfsr_reg = 10010101000001001 , lfsr_out = 1,
       285.0000 ns:
                     feedback = 1,
                                    lfsr reg = 01001010100000100 , lfsr out = 0,
37 @ 295.0000 ns: feedback = 0, lfsr reg = 00100101010000010 , lfsr out = 0,
```

Lfsr نوعی شیفت دهنده است که در هر کلاک از یک بیت به بیت پرارزش تر انتقال میدهد از n فلیپ فلاپ تشکیل شده است و با توجه به شماره درجه چندجملهای آن را xor میکند.



در اینجا با توجه به شماره بیشترین درجه چندجمله ای اگر تعداد بیت 17 یا 8 باشد با توجه به عدد آن شیفت انجام میدهد.

در اینجا بیت کم ارزش 1 و پر ارزش n است بنابراین باید برعکس باشد و مانند شماره جدول زیر بیت ها xor میشوند.

$$x^8 + x^6 + x^5 + x + 1$$

1	2	3	4	5	6	7	8
8	7	6	5	4	3	2	1

$$x^{17} + x^3 + 1$$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Γ	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

*** با توجه به گفته استاد در کلاس پر ارزش n است و کم ارزش 1 بنابراین همان ضرایب چندجمله را xor میکنیم.

```
(code)
module LFSR #(parameter n = 17)(
        input clk,
        input rst,
        input load_seed,
        input [n:1]rand,
        output reg [n:1]num
        );
        wire feedback;
//x^8 + x^6 + x^5 + x^1 + 1
//x^17 + x^1 + 1
        generate
                 if(n == 8 || n == 17)begin
                          if (n == 8) begin
                                  assign feedback = num[8] ^ num[6]^ num[5]^ num[1];
                          end
                          else if (n == 17) begin
                           assign feedback = num[3] ^ num[17];
                          end
                          always @(posedge clk or negedge rst)begin
                                  if(~rst) begin
                                           num <= 0;
                                  end
                                  else if(load_seed)begin
                                           num <= rand;
                                  end
                                  else begin
                                           num[n] <= feedback;</pre>
                                           num[n-1:1] <= num[n:2];
                                  end
                          end
                 end
        endgenerate
endmodule
```


```
اگر تعداد بیتها 8 یا 17 بود انجام شود.
                                                                                           با توجه به تعداد بیت بیت های گفته شده را xor میکند.
                                                                                                                اگر rst=0 بود مقدار 0 شود.
                                                                                                           اگر load بود مقدار رندم وارد کند.
                                                                         در غیر این صورت فیدبک به بیت n وارد و بیت 2 تا n به 1 تا n-1 وارد میشود.
(test)
module test;
  reg clk;
         reg rst;
         reg load_seed;
         reg [17:1]rand;
  wire num;
  LFSR #(8) Ifsr8(.num(num),.load_seed(load_seed),.clk(clk),.rand(rand));
  LFSR #(17) lfsr17(.num(num),.load_seed(load_seed),.clk(clk),.rand(rand));
initial begin
    clk = 0;
    rand = $random;
    $monitor("%gns feedback = %d lfsr_reg = %b lfsr_out = %d", $time, test.lfsr17.feedback, test.lfsr17.num,
test.lfsr17.num[1]);
                   load_seed = 1;
                      #20 load_seed = 0;
                   #600
                   rst =0;
                   #20 rst = 1;
                   rand = $random;
                   $monitor("%gns feedback = %d lfsr_reg = %b lfsr_out = %d", $time, test.lfsr8.feedback, test.lfsr8.num,
test.lfsr8.num[1]);
                   load_seed = 1;
                    #20 load_seed = 0;
  end
    always #(10) clk = ~clk;
endmodule
```

برای تست کردن از هر دو معادله یک اینستنس ساخته و در مانیتور مانند آنچه خواسته شده نمایش میدهیم.


در ابتدا برای 17 بیتی و سپس برای 8 بیتی نمایش داده میشود.

کلاک را هر 10 واحد قرار میدهیم.

 لود در ابتدا 0 است و پس از 15 ثانیه 1 میشود شروع و مقداردهی رندم میکند.



```
10ns feedback = 0 lfsr_reg = 10011010100100100 lfsr_out = 0
30ns feedback = 0 lfsr_reg = 01001101010010010 lfsr_out = 0
50ns feedback = 0 lfsr_reg = 00100110101001001 lfsr_out = 1
70ns feedback = 1 lfsr_reg = 00010011010100100 lfsr_out = 0
90ns feedback = 1 lfsr reg = 10001001101010010 lfsr out = 0
110ns feedback = 1 lfsr_reg = 11000100110101001 lfsr_out = 1
130ns feedback = 0 lfsr reg = 11100010011010100 lfsr out = 0
150ns feedback = 0 lfsr_reg = 01110001001101010 lfsr_out = 0
170ns feedback = 1 lfsr_reg = 00111000100110101 lfsr_out = 1
190ns feedback = 1 lfsr reg = 10011100010011010 lfsr out = 0
210ns feedback = 0 lfsr_reg = 11001110001001101 lfsr_out = 1
230ns feedback = 1 lfsr reg = 01100111000100110 lfsr out = 0
250ns feedback = 1 lfsr_reg = 10110011100010011 lfsr_out = 1
270ns feedback = 1 |fsr_reg = 11011001110001001 |fsr_out = 1
290ns feedback = 0 lfsr_reg = 11101100111000100 lfsr_out = 0
310ns feedback = 0 lfsr reg = 01110110011100010 lfsr out = 0
330ns feedback = 0 lfsr reg = 00111011001110001 lfsr out = 1
350ns feedback = 0 lfsr_reg = 00011101100111000 lfsr_out = 0
370ns feedback = 1 lfsr_reg = 00001110110011100 lfsr_out = 0
390ns feedback = 0 lfsr_reg = 10000111011001110 lfsr_out = 0
410ns feedback = 1 lfsr reg = 01000011101100111 lfsr out = 1
430ns feedback = 1 lfsr reg = 10100001110110011 lfsr out = 1
450ns feedback = 1 lfsr_reg = 11010000111011001 lfsr_out = 1
470ns feedback = 0 lfsr_reg = 11101000011101100 lfsr_out = 0
490ns feedback = 1 lfsr_reg = 01110100001110110 lfsr_out = 0
510ns feedback = 1 lfsr_reg = 10111010000111011 lfsr_out = 1
530ns feedback = 0 lfsr_reg = 11011101000011101 lfsr_out = 1
550ns feedback = 1 lfsr_reg = 01101110100001110 lfsr_out = 0
570ns feedback = 0 lfsr_reg = 10110111010000111 lfsr_out = 1
590ns feedback = 0 lfsr_reg = 01011011101000011 lfsr_out = 1
610ns feedback = 0 lfsr_reg = 00101101110100001 lfsr_out = 1
630ns feedback = 0 lfsr_reg = 00010110111010000 lfsr_out = 0
```

 

```
670ns feedback = 0 lfsr reg = 01000000 lfsr out = 0
690ns feedback = 1 lfsr reg = 00100000 lfsr out = 0
710ns feedback = 0 lfsr reg = 10010000 lfsr out = 0
730ns feedback = 0 lfsr reg = 01001000 lfsr out = 0
750ns feedback = 1 lfsr_reg = 00100100 lfsr_out = 0
770ns feedback = 0 lfsr reg = 10010010 lfsr out = 0
790ns feedback = 1 lfsr_reg = 01001001 lfsr_out = 1
810ns feedback = 0 lfsr_reg = 10100100 lfsr_out = 0
830ns feedback = 1 lfsr reg = 01010010 lfsr out = 0
850ns feedback = 1 lfsr_reg = 10101001 lfsr_out = 1
870ns feedback = 0 lfsr_reg = 11010100 lfsr_out = 0
890ns feedback = 1 lfsr_reg = 01101010 lfsr_out = 0
910ns feedback = 0 lfsr_reg = 10110101 lfsr_out = 1
930ns feedback = 1 lfsr reg = 01011010 lfsr out = 0
950ns feedback = 1 lfsr_reg = 10101101 lfsr_out = 1
970ns feedback = 0 lfsr reg = 11010110 lfsr out = 0
990ns feedback = 0 lfsr_reg = 01101011 lfsr_out = 1
```

