

به نام خدا
درس: طراحی سیستم های دیجیتال
نیم سال تحصیلی دوم 9900
مدرس: بهاروند

تمرین شماره: ۲		موعد تحویل: 1400/01/23 ساعت ۲۳:۵۵	
نام و نام خانوادگی:	سارا آذرنوش	شماره	98170668
		دانشجویی:	

گزارش در همین فایل ارائه شود.
فایل به PDF تبدیل و در سایت بارگذاری شود.

عنوان تمرین		به روش سلسله مراتبی، یک جمع کننده 8 بیتی باینری با Verilog طراحی کنید.
1. Half Adder مورد نیاز را با توصیف رفتاری (Behavioral) بنویسید که در آن $\text{Delay}(S)=2$ و $\text{Delay}(C)=1$ باشد.		
2. بقیه اجزای مدار به صورت Structural طراحی شود.		
3. برای طرح خود یک Test Bench کامل بنویسید.		
4. تأخیر حداکثری این جمع کننده باینری برای تولید خروجی چه اندازه است.		
5. درخت طرح را (همانند مثالی که برای Ripple Carry Counter دیده اید)، در این گزارش نشان دهید.		
توجه: از ModelSim برای شبیه سازی استفاده کنید. شکل موجها در این گزارش درج شود (راهنمایی های جلسه درس مدنظر قرار گیرد)		
6. برای $\text{Delay}(S)=5$ و $\text{Delay}(C)=3$ نیز شبیه سازی را تکرار کنید و رخداد Hazard را مشاهده و روی شکل موجو نشان دهید.		

Halfadder مطابق کد زیر پیاده میکنیم:

اگر هر دو عدد برابر بود جمع برابر 2 شده و carry برابر با 1 میشود و اگر هر دو 0 باشند 0 شده و اگر یکی 1 باشند جمع 1 شده و sum یک میشود. (بهینه تر نیز میتوان نوشت اما علامت های اند و اس را برخی مواقع اشتباه خروجی میدهد.)

Behavioral

```
module halfadder(
    input a,b,
    output reg s,c
);

always@(a or b)begin

    if (a == 0)begin
        if(b == 0)begin
            #1 c = 0;
            #1 s = 0;
        end
        else if(b==1) begin
            #1 c = 0;
            #1 s = 1;
        end
    end
    end
    else if (a == 1)begin
        if(b == 1)begin
            #1 c = 1;
            #1 s = 0;
        end
        else if(b==0) begin
            #1 c = 0;
            #1 s = 1;
        end
    end
    end

end
endmodule
```

test

```
`timescale 1ns / 1ps

module halfadeertest;

    // Inputs
    reg a;
    reg b;

    // Outputs
    wire s;
    wire c;

    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
    halfadder uut (
        .a(a),
        .b(b),
        .s(s),
        .c(c)
    );

    initial begin
        // Initialize Inputs
        a = 0;
        b = 0;
        #100;
        a = 1;
        b = 0;
        #100
        a = 1;
        b = 1;
        #100
        a = 0;
        b = 1;

    end


endmodule
```


برای ساخت یک full adder 8 بیتی به 8 full adder برای هر بیت نیاز داریم که هر کدام از دو half adder و یک or برای بدست آوردن

carry

ساخته شده اند.

 Half adder اول دو عدد یک بیتی را محاسبه و عدد دوم جمع آن و cin را محاسبه و در نهایت جواب را برمیگردانیم و carry در صورتی 1 است که یکی از کریپها 1 باشد.



```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module fulladder(
```

```
input a,b,cin,
```

```
output s,cout
```

```
);
```

```
wire w;
```

```
wire [1:0] c;
```

```
halfadder h1 (a,b,w,c[0]);
```

```
halfadder h2 (w,cin,s,c[1]);
```

```
or(cout,c[0],c[1]);
```

```
endmodule
```

test full adder

```
`timescale 1ns / 1ps
```

```
module fulladdertest;
```

```
    // Inputs
```

```
    reg a;
```

```
    reg b;
```

```
    reg cin;
```

```
    // Outputs
```

```
    wire s;
```

```
    wire cout;
```

```
    // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
```

```
    fulladder uut (
```

```
        .a(a),
```

```
        .b(b),
```

```
        .cin(cin),
```

```
        .s(s),
```

```
        .cout(cout)
```

```
    );
```

```
    initial begin
```

```
        a = 0;
```

```
        b = 0;
```

```
        cin = 0;
```

```
        #100;
```

```
        a = 1;
```

```
        b = 1;
```

```
        cin = 0;
```

```
        #100;
```

```
        a = 1;
```

```
        b = 1;
```

```
        cin = 1;
```

```
        #100;
```

```
        a = 0;
```

```
        b = 1;
```

```
        cin = 0;
```

```
        #100;
```

```
        a = 0;
```

```
        b = 1;
```

```
        cin = 1;
```

```
        #100;
```


```
        a = 0;
```

```
        b = 0;
```

```
        cin = 1;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

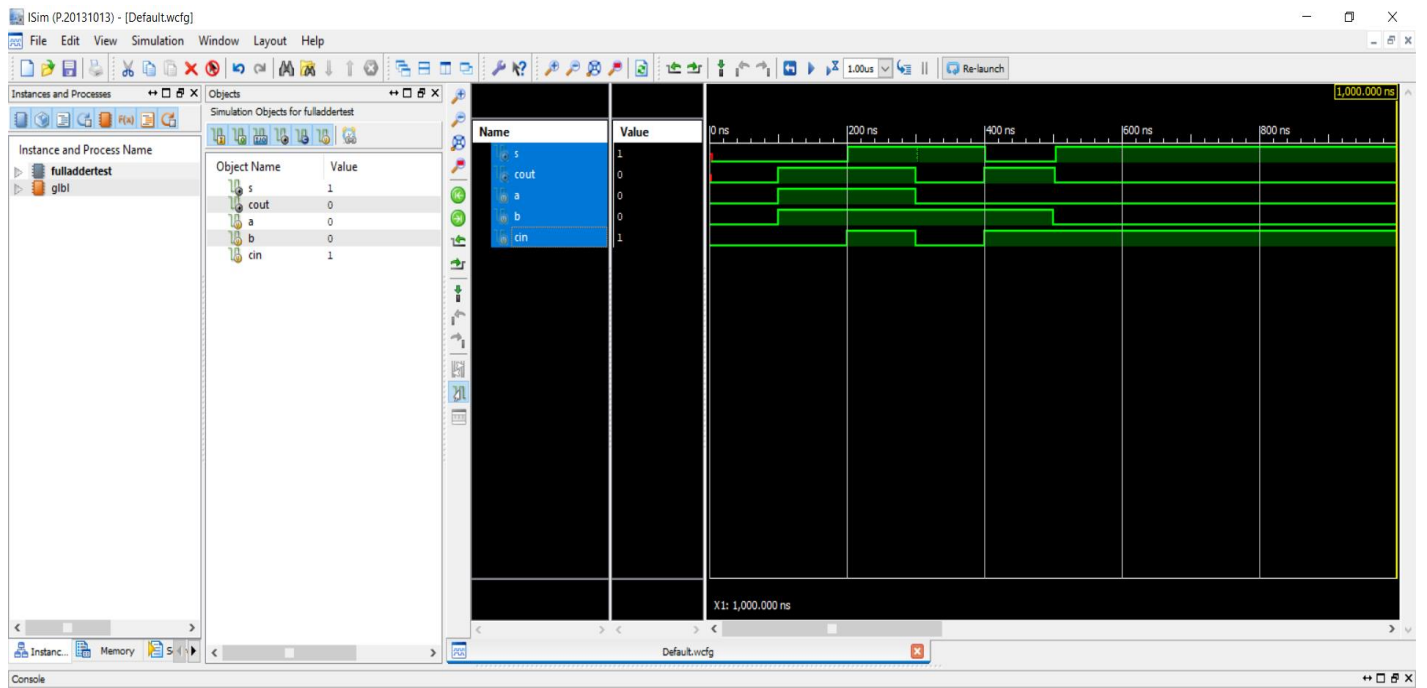

full adder8 هر بیت را به یک full adder داده و cout بدست آمده را وارد cin، full adder بعدی میکنیم و آخرین cout را خروجی می‌دهیم و هر sum نیز یک بیت از حاصل است.

(به علت تاخیر در half adder و دیرتر خروجی دادن برای ha دیگر و استفاده همزمان از 2 half adder در زمان هایی دیرتر ورودی از خروجی وارد شده و ورودی غلط میشود و حاصل نیز غلط میشود.)

structural

```
`timescale 1ns / 1ps

module fulladder8(

    input [7:0] a,
    input [7:0] b,
    input cin,
    output [7:0] s,
    output cout
);

    wire [6:0] c;

    fulladder fa0(a[0],b[0],cin,s[0],c[0]);
    fulladder fa1(a[1],b[1],c[0],s[1],c[1]);
    fulladder fa2(a[2],b[2],c[1],s[2],c[2]);
    fulladder fa3(a[3],b[3],c[2],s[3],c[3]);
    fulladder fa4(a[4],b[4],c[3],s[4],c[4]);
    fulladder fa5(a[5],b[5],c[4],s[5],c[5]);
    fulladder fa6(a[6],b[6],c[5],s[6],c[6]);
    fulladder fa7(a[7],b[7],c[6],s[7],cout);

endmodule
```

```
`timescale 1ns / 1ps


module fulladder8test;

reg [7:0] a;
reg [7:0] b;
reg cin;
wire [7:0] s;
wire cout;

integer i = 0;
fulladder8 uut (
    .a(a),
    .b(b),
    .cin(cin),
    .s(s),
    .cout(cout)
);

initial begin
    a = 0;
    b = 0;
    cin = 0;
    #100;
    a = 1;
    b = 1;
    cin = 0;
    for(i=0; i<9; i = i+1)begin
        #100
        a = $random;
        b = $random;
        cin = $random;
    end
end

endmodule
```

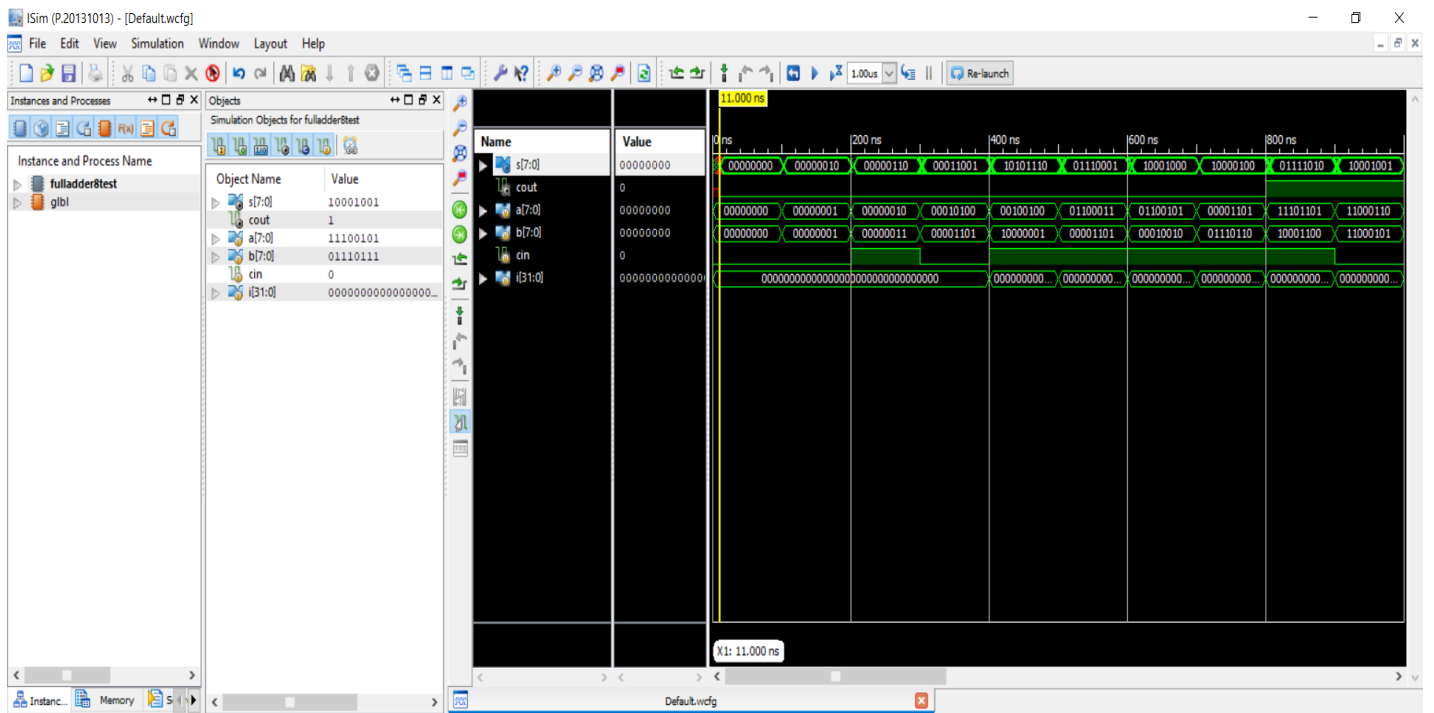

(3)



برای هر بخش جداگانه ضمیمه شده است.

fulladder8 بالاترین است و زیر مجموعه را نیز شامل میشود.

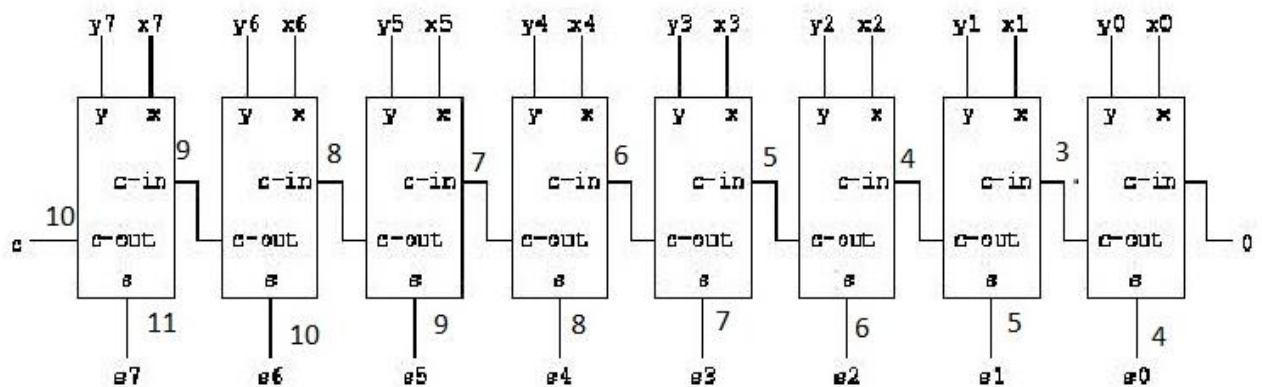 
(4)

هر جایی از c استفاده کنیم با $\text{delay}(c) = 1$ جمع میشود و هر جا از s استفاده کنیم با $\text{delay}(s) = 2$ جمع میشود.

و بیشترین تاخیر برای s بیت آخر و برابر 11 است.



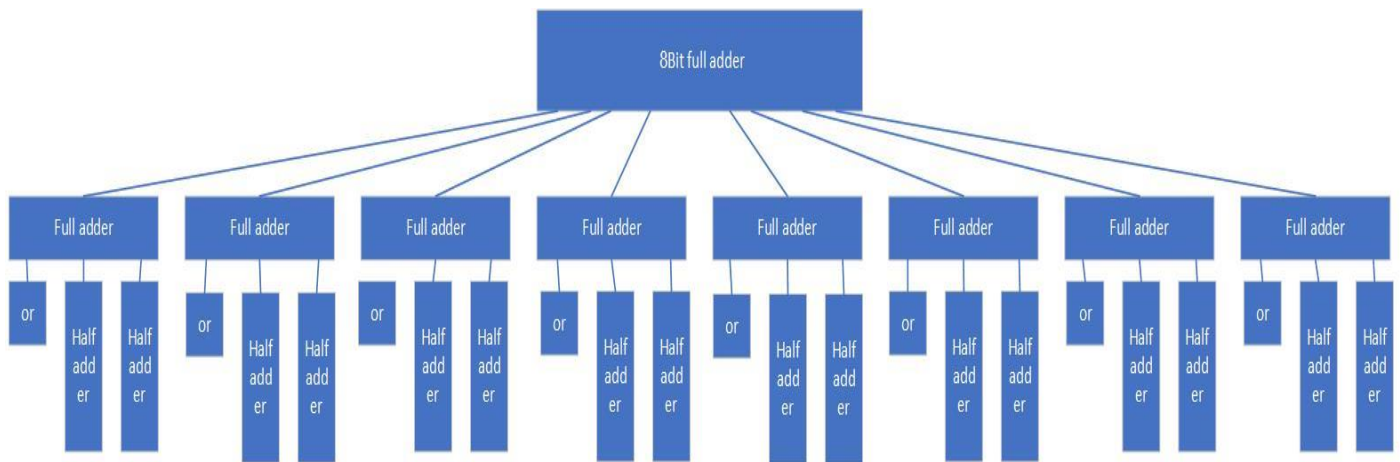مدار یک جمع کننده 8 بیتی است که از 8 جمع کننده تشکیل شده و هر جمع کننده یک or و 2 halfadder دارد.



بین زمانی که ورودی تغییر میکند و خروجی میدهد فاصله زمانی موجود است و بالا فاصله اتفاق نمی افتد.

